

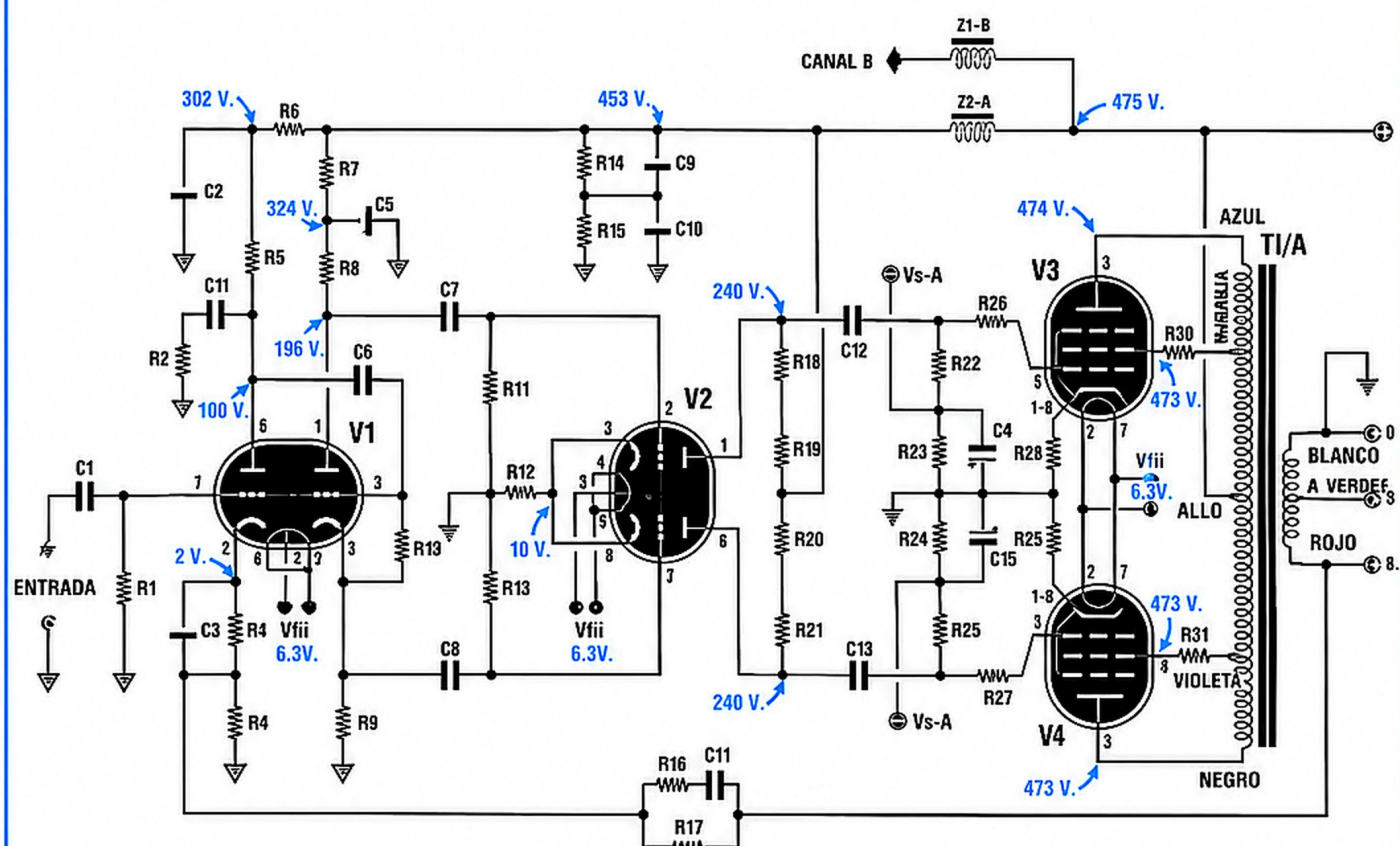


Fig. 3 Esquema eléctrico del amplificador. Si se quieren montar las KT.88 en lugar de las EL.34, sólo hay que ajustar los trimmer R35-R37-R39-R41. En color se indican los valores de las tensiones presentes con las válvulas EL.34.

LISTA DE COMPONENTES

R1	=	1 megaohm 1/2 wat
R2	=	6.800 ohm 1/2 wat
R3	=	390 ohm 1 wat
R4	=	68 ohm 1 wat
R5	=	47.000 ohm 2 wat
R6	=	33.000 ohm 2 wat
R7	=	22.000 ohm 2 wat
R8	=	22.000 ohm 2 wat
R9	=	22.000 ohm 2 wat
R10	=	1 megaohm 1/2 wat
R11	=	1 megaohm 1/2 wat
R12	=	1.000 ohm 2 wat
R13	=	1 megaohm 1/2 wat
R14	=	100.000 ohm 1/2 wat
R15	=	100.000 ohm 1/2 wat
R16	=	1.500 ohm 1/4 wat
R17	=	2.700 ohm 1/4 wat
R18	=	22.000 ohm 2 wat
R19	=	22.000 ohm 2 wat
R20	=	22.000 ohm 2 wat
R21	=	22.000 ohm 2 wat
R22	=	100.000 ohm 1/2 wat

R23	=	100.000 ohm 1/2 wat
R24	=	100.000 ohm 1/2 wat
R25	=	100.000 ohm 1/2 wat
R26	=	10.000 ohm 1/2 wat
R27	=	10.000 ohm 1/2 wat
R28	=	22 ohm 10 wat
R29	=	22 ohm 10 wat
R30	=	270 ohm 2 wat
R31	=	270 ohm 2 wat
*R32	=	100.000 ohm 2 wat
*R33	=	100.000 ohm 2 wat
*R34	=	10.000 ohm 1/4 wat
*R35	=	22.000 ohm trimmer
*R36	=	10.000 ohm 1/4 wat
*R37	=	22.000 ohm trimmer
*R38	=	10.000 ohm 1/4 wat
*R39	=	22.000 ohm trimmer
*R40	=	10.000 ohm 1/4 wat
*R41	=	22.000 ohm trimmer
C1	=	120.000 pF. poliester
C2	=	22 µF electr.
C3	=	5.600 pF poliester
C4	=	1 µF electr. 63 volt.