

C5 = 22 μ F electr.
 C6 = 120.000 pF poliester
 C7 = 150.000 pF pol. 630 volt
 C8 = 150.000 pF pol. 630 volt
 C9 = 22 μ F electr. 450 volt
 C10 = 22 μ F electr. 450 volt
 C11 = 1.000 pF a disco
 C12 = 150.000 pF pol. 630 volt
 C13 = 150.000 pF pol. 630 volt
 C14 = 10 μ F electr. 63 volt
 C15 = 10 μ F electr. 63 volt
 *C16 = 1.000 μ F electr. 400 volt
 *C17 = 1.000 μ F electr. 400 volt
 *C18 = 470 μ F electr. 100 volt
 *C19 = 100.000 pF pol. 100 volt
 *C20 = 100.000 pF pol. 100 volt

*C21 = 100.000 pF pol. 100 volt
 *C22 = 100.000 pF pol. 100 volt
 *RS1 = puente radriz. 400 V. 35 A.
 *RS2 = puente radriz. 100 V. 1 A.
 V1 = valvula tipo ECC82
 V2 = valvula tipo ECC82
 V3 = valvula tipo EL.34 o KT.88
 V4 = valvula tipo EL.34 o KT.88
 Z1 = Impedancia de filtro mod. TA.30
 T1 = transformador de salida mod. TA. 110
 *T2 = transformador de alimen. mod. TA.250
 prim. 220 V. sec. 440 V. - 6,3 + 6,3 V.
 *T3 = trasf. 12 watt mod. T010.01
 prim. 220 V. sec. 12 V. - 45 V.
 *S1 = interruptor
 *F1 = fusible 1,6 A.

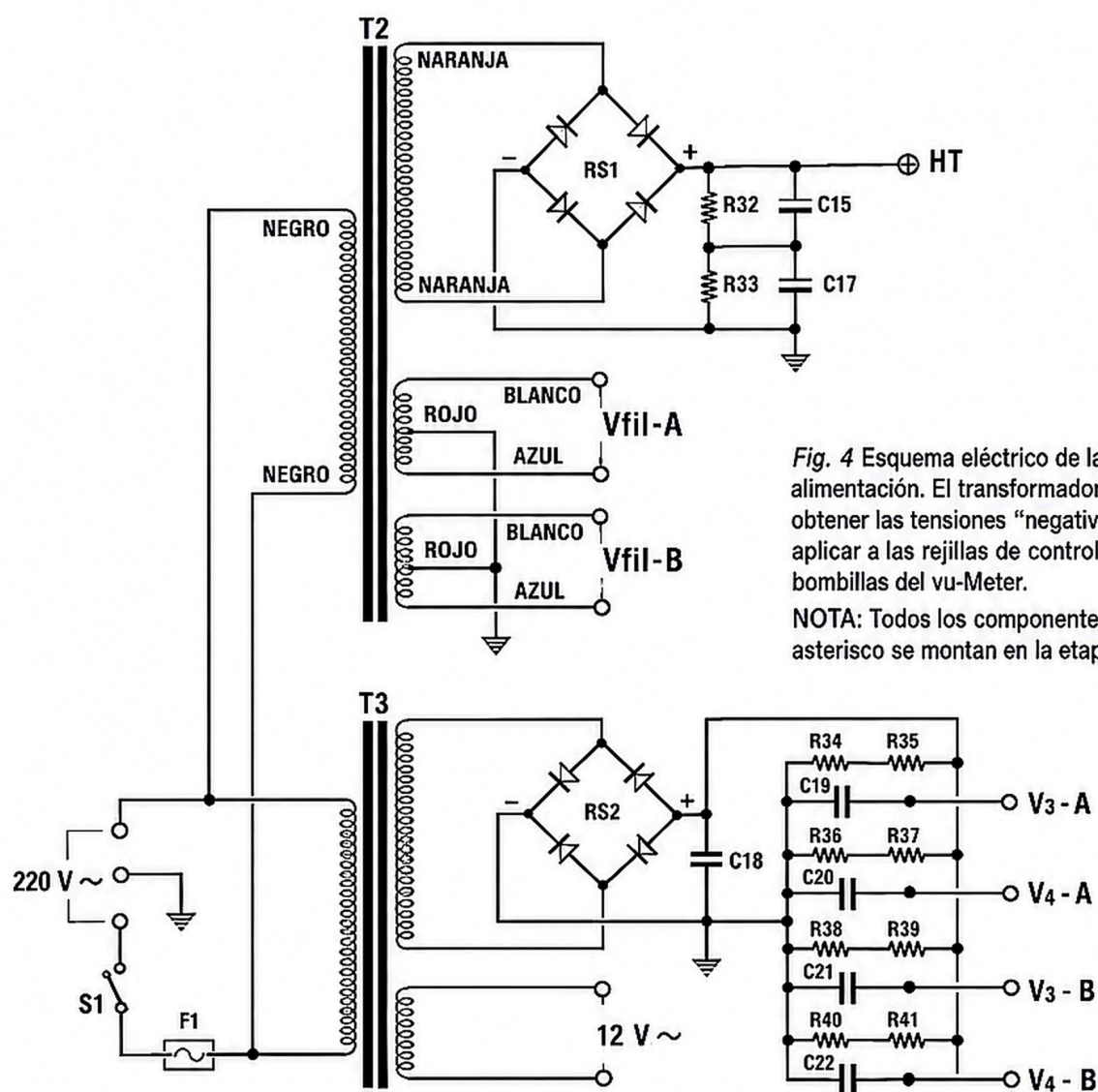


Fig. 4 Esquema eléctrico de las dos etapas de alimentación. El transformador T3 se utiliza para obtener las tensiones "negativas" que se han de aplicar a las rejillas de control y para alimentar las bombillas del vu-Meter.

NOTA: Todos los componentes precedidos por un asterisco se montan en la etapa de alimentación.